



画像処理回路の作り方基礎

画像フィルタ回路


- 画像フィルタとして3x3画素に対する処理を行うことが良くある
 - あるいは5x5など、(奇数画素)x(奇数画素)の形をとることが多い
- 例えば、画像のエッジ抽出を行うのに用いられるラプラシアンフィルタは、次のように記述されることがある。

0	1	0
1	-4	1
0	1	0


回路の実現

- 前述のようなフィルタを構成するには、映像中の3x3画素を切り出す必要がある。
- これを実現するためには、FPGAであればBlock RAM(BRAM)を使用する必要がある(Xilinxの場合, AlteraであればM10K等と呼称)。
 - これらのメモリは、比較的大容量で、同時読み書きの2ポートを実現することが可能。
- 3x3を例として、どのように回路として実現すればよいかを、以降記述する。
 - 簡単にするため、Block RAMの読み出しのレイテンシは0とする。
 - 現実的には、高速に動作させるために、アドレス入力からデータ出力まで2クロック程度で設計することが多い。
 - その際は、フリップフロップを適当に増やして、レイテンシ分の調整を行えばよい。


1 clk目

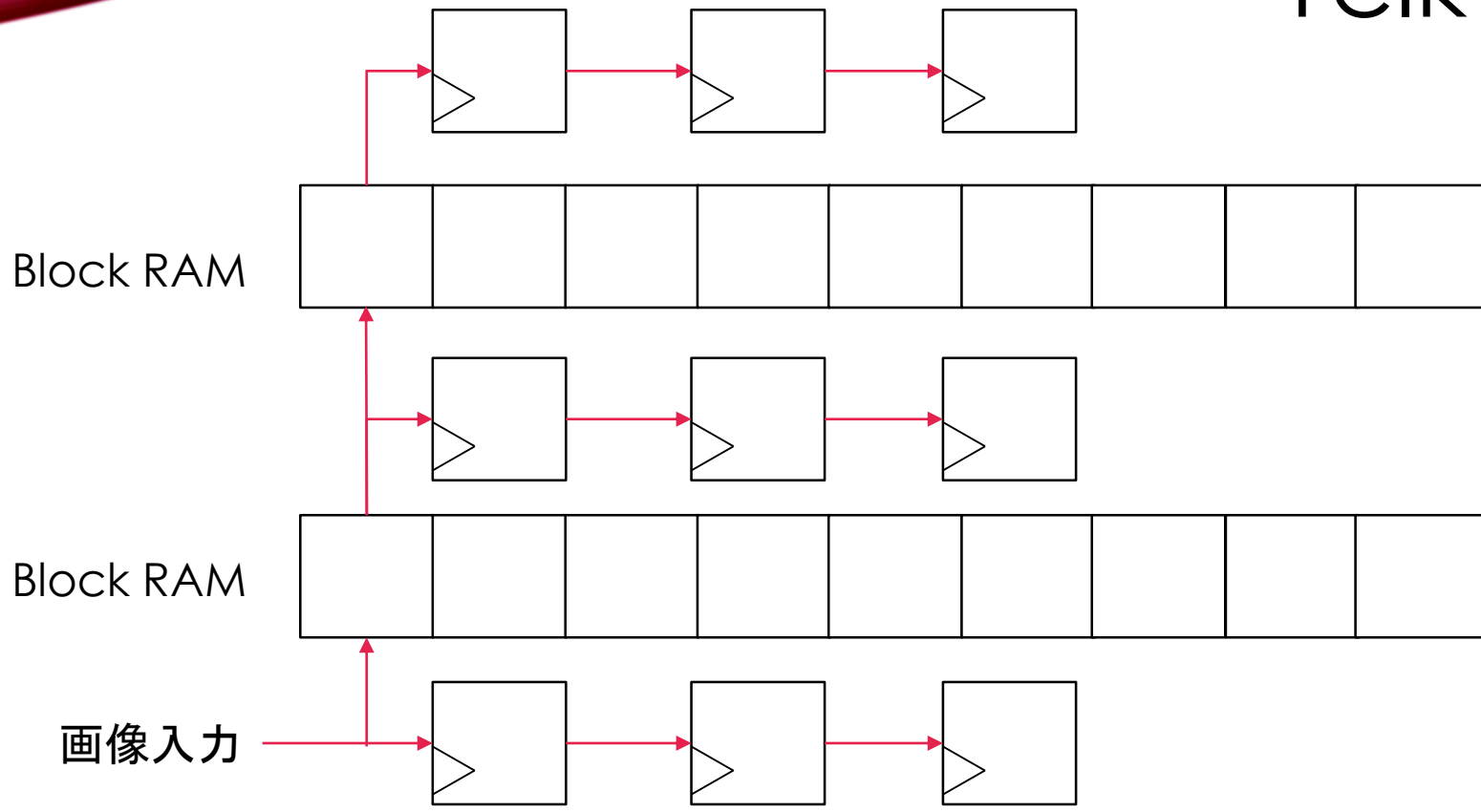


これはフリップフロップ

 


2clk目

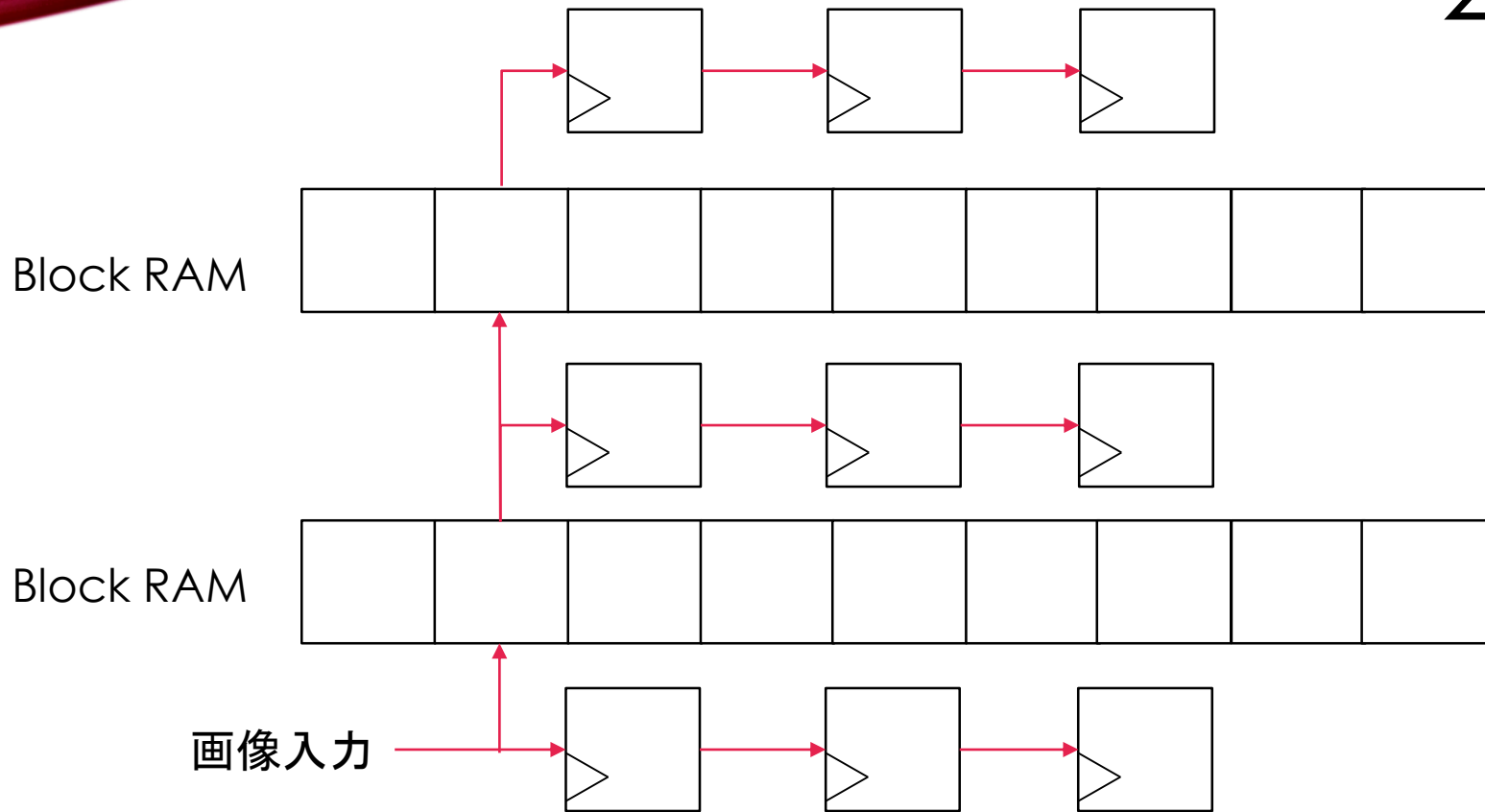


これはフリップフロップ

 

3clk目

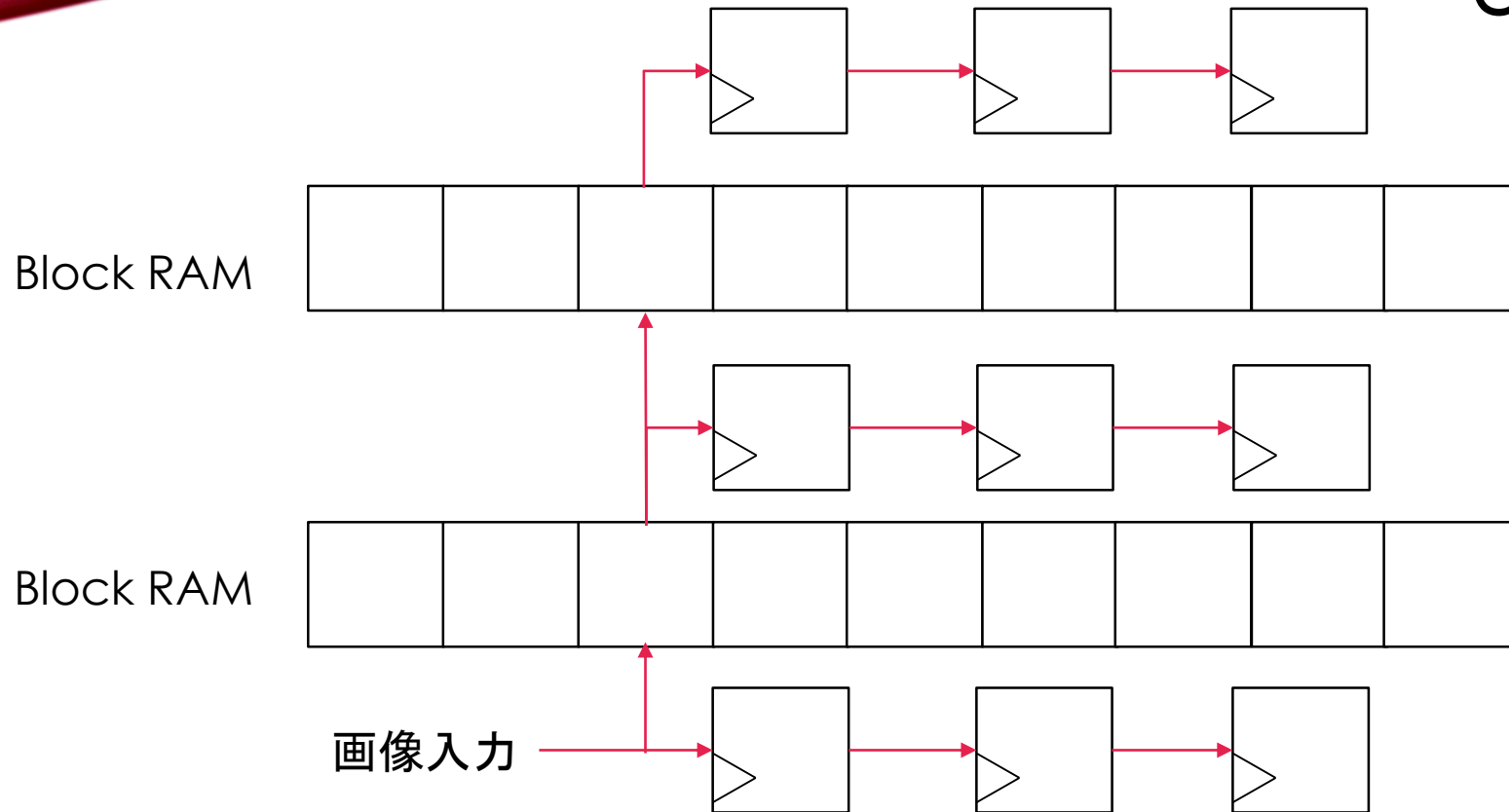

これはフリップフロップ

 

要点

- 前述の方法により、9個あるフリップフロップ出力が3x3の画素になる。
- フリップフロップ間の接続は変化せず、Block RAMの読み出しアドレスと書き込みアドレスを、随時変化させてゆけばよい。
- Block RAMは3x3であれば、2ライン分用意すればよい。
 - 一般に $n \times n$ であれば、 $n-1$ ライン分用意する。